
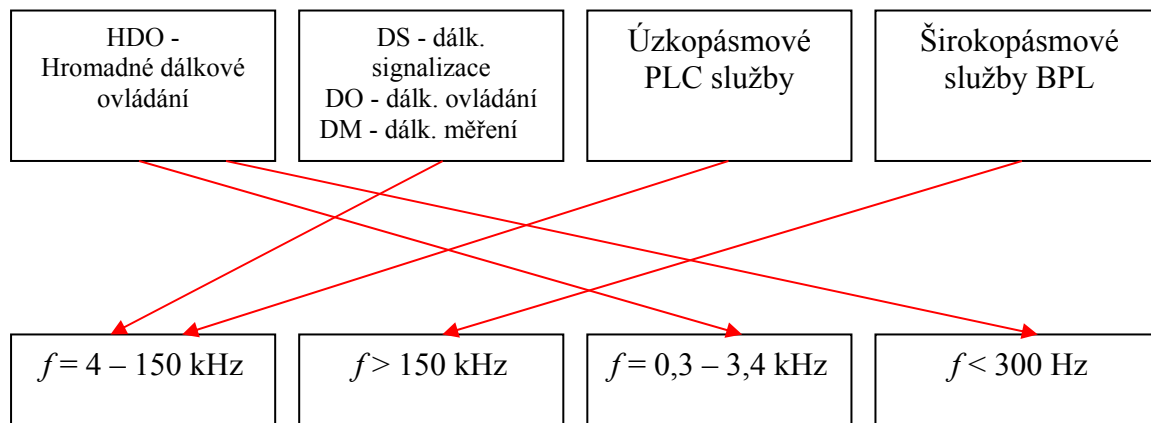
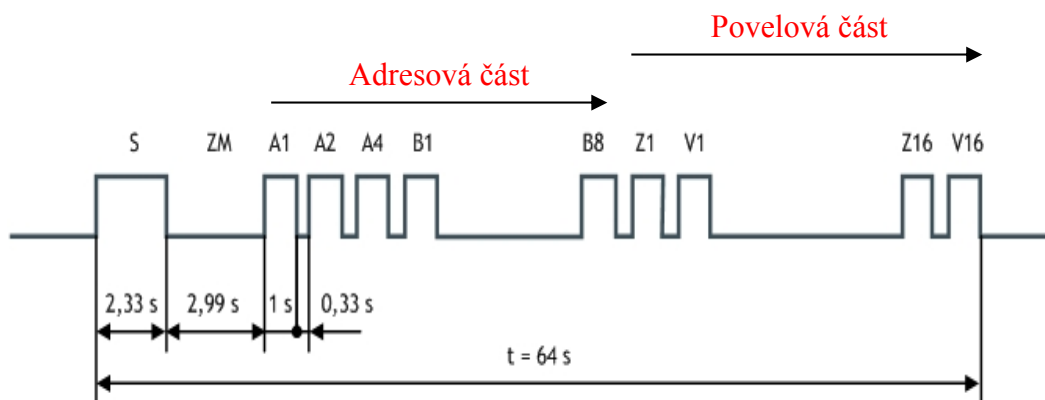


1. Systémy a pásma – přiřaď šipkami systémy k příslušným pásmům.**2. W2S Povelová série HDO – doplň názvy označených úseků povelové série HDO.**

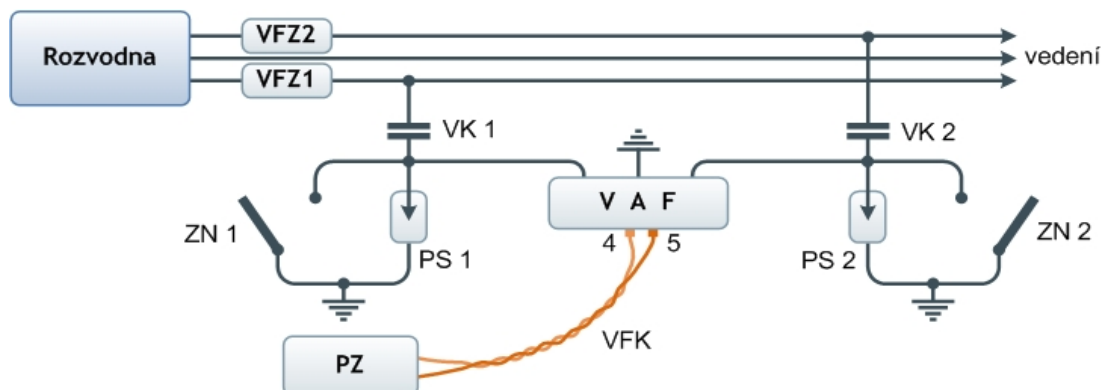3. Vysokofrekvenční elektrářenská telefonie – přiřaď pojmy k popisu a doplň zkratku dle toho, kde se nachází ve schématu.



Bleskojistka
PS1, PS2

Zabraňuje vstupu síťových složek do sdělovací části.

Směrovací zádrž
VFZ1, VFZ2

Pracuje na principu jednokanálové
nosné telefonie a vytváří
úzkopásmový vf telekomunikační
kanál.

Kapacitní oddělení
VK 1, VK2

Chrání sdělovací zařízení před
přepětím např. při poruše vazebního
kondenzátoru

Impedanční přizpůsobení

Slouží k bezpečnostnímu zkratování
při servisních pracích na zařízení

Přenosové zařízení

Realizováno jako pásmová zadrž na pásmo signálu. Zamezuje vstupu signálu do rozvodny a šetrí tak energii signálu.

Zemnicí nůž
ZN

Zajišťuje impedanční přizpůsobení mezi vazební a sdělovací částí.

