
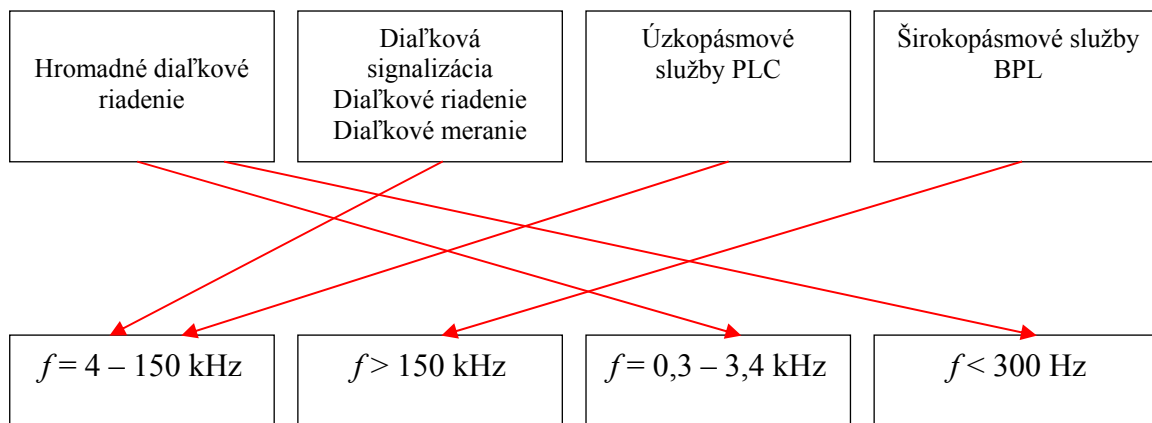


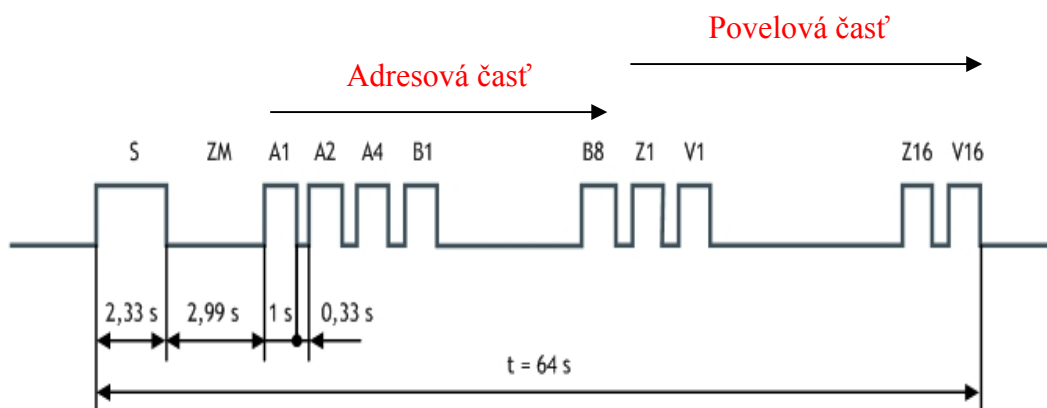
1. Systémy a pásma. Prirad'te nasledujúcim systémom príslušné pásmo použitím šípky.



2. Postupnosti povelu W2S hromadného diaľkového riadenia. Doplňte názvy označených častí postupnosti hromadného diaľkového riadenia.



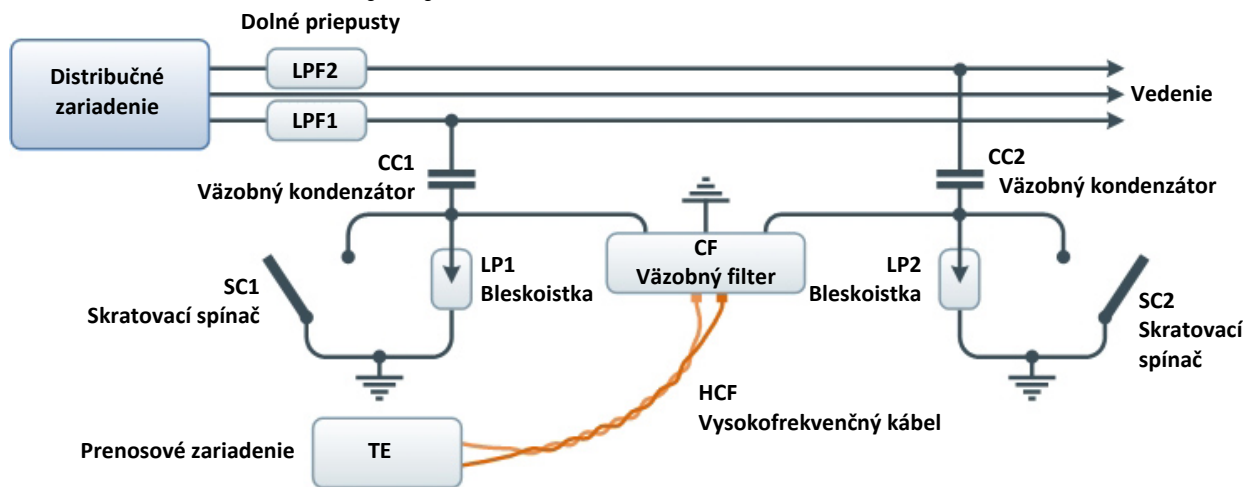3. Vysokofrekvenčná telefónia po elektrorozvodných vedeniach. Prirad'te nasledujúcim termínom príslušný popis a doplňte skratku na základe ich umiestnenia v nasledujúcej schéme.



Bleskoistka
LP1, LP2

Zabraňuje vstupu sieťových prvkov
do komunikačnej časti

Blokovanie smerovania LPF1, LPF2

V princípe je to jednokanálová telefónia a vytvára sa úzkopásmový vysokofrekvenčný telekomunikačný kanál

Kapacitná sekcia

CC1, CC2

Chrání komunikačné zariadenia
pred prepätím, napríklad v prípade
zlyhania väzobného kondenzátora

Impedančné prispôsobenie

Používa sa na bezpečné skratovanie počas údržby

Prenosové prostriedky

Slúži ako zádrž pre frekvenčné pásmo signálu. Zabráňuje prechodu signálu rozvodne a tým aj šetrí energiu signálu.

Uzemnenie (zem)
CS1, CS2

Zabezpečuje impedančné
prispôsobenie medzi väzobnou
a telekomunikačnou časťou

